

IP 核设计(FIFO)说明文档


1 功能描述

实现背景



如上图所示，模块 A 要发送数据给模块 B。其中模块 A 的工作时钟是 50MHz 的，模块 B 的工作时钟是 80MHz 的。如果 A 直接将数据送给 B，由于时钟不同，B 势必会丢失数据或多采集数据（请读者思考为什么）。

业界常用的一个解决方案是使用 FIFO。如下图所示：

 

由于 FIFO 内部可以作了跨时钟域处理，读写时钟可以不同，因此非常适合用于解决上述问题。

FIFO 可以说是 FPGA 里，最常用的 IP 核，读者务必要掌握 FIFO 的使用。使用 FIFO 时，保证 FIFO 已经处于满状态时，不再往 FIFO 里写数据；当 FIFO 处于空状态时，不再读 FIFO 的数据。

当然，正常的项目中，如果没有特别说明，中间是不允许丢失数据，也不允许多一个数据的。这在设计时，同样需要认真考虑的。

我们这个工程，就是实现模块 C。该模块具有如下功能：

- 1) 模块内部包含一个 FIFO，该 FIFO 数据位宽 16bit，深度是 64，有 `rdusedw`、`wrusedw` 等指示信号。
- 2) 输入数据 `data_in` 和 `data_in_vld` 都是在属于 `clk_in` 时钟域的，模块首先将数据写到内部 FIFO 中，等待被模块 B 读取。
- 3) 如果内部 FIFO 快满时（`wrusedw`>=61）时，仍然有数据要写入，为了防止 FIFO 溢出，丢弃该数据，不再写入 FIFO。
- 4) `data_out`、`data_out_vld` 和 `b_rdy` 都是属于 `clk_out` 时钟域的。
- 5) `b_rdy` 是模块 B 产生的接收数据准备好信号，当此信号为 1 时，表示模块 B 已经准备好接好数据，本模块可以将数据发给模块 B。如果为 0，表示未准备好，不能将数据送过来。
- 6) 当 `b_rdy` 为 1，且 FIFO 内有数据(`rdusedw`>0)时，将数据送给模块 B

2 信号列表

信号名	I/O	位宽	说明
clk_in	I	1	50MHz 的写时钟
rst_n	I	1	复位信号
data_in	I	16	输入的数据
data_in_vld	I	1	输入的数据有效指示信号
clk_out	I	1	80MHz 的读时钟
data_out	O	16	输出的数据
data_out_vld	O	1	输出数据有效指示信号
b_rdy	I	1	模块 B 准备好接收数据的指示信号。当此信号为 1 时, 表示模块 B 已经准备好接好数据, 本模块可以将数据发给模块 B。

